

4장. 프로세서 구조

- 4.1 Y86-64 명령어 집합
- 4.2 논리 설계와 하드웨어 제어 언어 HCL
- 4.3 순차적 Y86-64 구현
- 4.4 파이프라이닝의 일반 원리
- 3.5 파이프라인형 Y86-64의 구현




4.2 논리 설계와 하드웨어 제어 언어 HCL

논리 설계 (Logic Design)와 HCL 개요

□ 디지털 신호

- 전기적 신호의 전압 수준에 따라 1과 0을 표현

 

□ 디지털 시스템 컴포넌트

- 조합 논리회로 (combinational logic circuit)
 - 비트 연산 (부울 함수)을 수행
- 메모리 소자
 - 상태를 저장
 - 조합 논리회로와 함께 순차 논리 회로 (sequential logic circuit) 구성
- 클럭 신호
 - 메모리 소자의 갱신을 동기화


□ HCL (Hardware Control Language)

- 프로세서 설계 시 제어 회로를 기술하는 하드웨어 제어 언어
- 부울 연산을 C 언어의 논리 연산과 유사하게 표현

논리 게이트


□ 입력에 대한 부울 함수 적용 결과를 출력

- 입력 값에 변화에 따라 일정 시간 지연 후 응답

 


조합 논리회로

 - 여러 개의 논리 게이트들을 조합하여 구성
 - 논리 게이트들 간 네트워크가 비순환(acyclic) 회로



비트 수준 동일성 논리회로

- 두 입력 비트가 같으면 1을 출력

 


HCL Expression

```
bool eq = (a&&b) || (!a&&!b)
```

워드 수준 동일성 논리회로


□ 64비트 워드의 동일성 검사

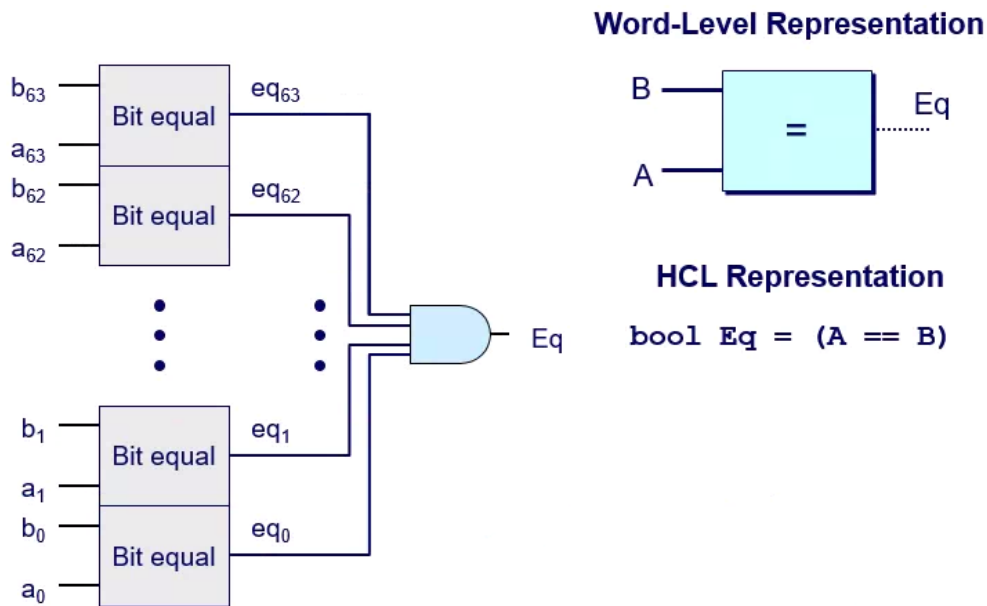


비트 수준 멀티플렉서 논리회로

□ 제어 신호 s가 1이면 a, 0이면 b 출력


- 2 x 1 MUX (Multiplexer)

 

워드 수준 멀티플렉서 논리회로

 

Word-Level Representation

 

HCL Representation


```
int Out = [
    s : A;
    1 : B;
];
```

□ HCL의 케이스 수식 (case expression)

- 첫번째로 1이 되는 케이스를 선택
- C의 switch와 달리 각 케이스가 상호배타적이지 않음

HCL 워드 수준 코드 예


Minimum of 3 Words

 

```
int Min3 = [
    A < B && A < C : A;
    B < A && B < C : B;
    1                : C;
];
```

- 세 개의 입력 중 최소값을 출력
- HCL 케이스 표현
 - 최소한 마지막 케이스는 매치

4-Way Multiplexor

 


```
int Out4 = [
    !s1 && !s0 : D0;
    !s1        : D1;
    !s0        : D2;
    1          : D3;
];
```

- 2비트 제어신호로 4개의 입력 중 하나를 선택
- HCL 케이스 표현
 - 순차적인 매치를 가정하여 테스트를 단순화

산술/논리 유닛


□ 산술/논리 유닛 (Arithmetic Logic Unit, ALU)

 - 산술 및 논리 연산을 수행하는 조합 논리회로
- 제어신호가 계산되는 연산을 선택
 - Y86-64에서는 4개의 산술/논리 연산
- 조건 코드도 세팅



순차 논리회로

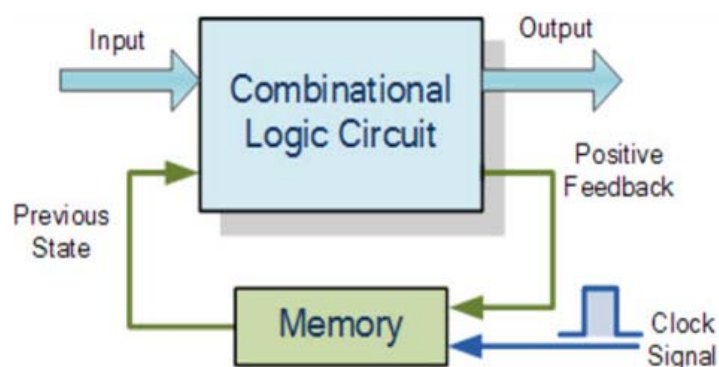- 조합 논리회로는 정보를 저장하지 않음
- 순차 논리회로 (sequential logic circuit)
 - 저장되는 상태를 가짐
 - 상태 머신 (state machine)
 - 메모리 소자에 상태를 저장하며 클럭에 의해 새로운 값이 저장




레지스터

□ 프로세서 설계 시 두가지 종류의 메모리 장치 소개

- 레지스터 (Register)
- 랜덤 액세스 메모리 (Random Access memory)
 - 단순히 메모리로 지칭

□ 레지스터 (Register)

 
- 어셈블리 코드에서 소개된 레지스터와 약간 다름
 - 하드웨어 레지스터와 프로그램 레지스터로 구분



상태 머신 예

□ 누산기 (accumulator) 예

- 각 클럭 사이클마다 새로운 값이나 누적합을 저장

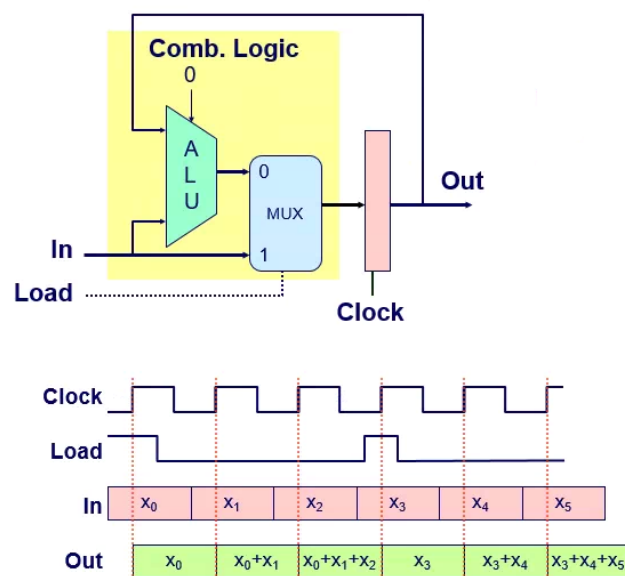


레지스터 파일 (Register File)

□ 메모리에 여러 개의 워드를 저장

- 읽기 또는 쓰기를 할 워드를 선택하는 주소 입력을 기술

□ 레지스터 파일

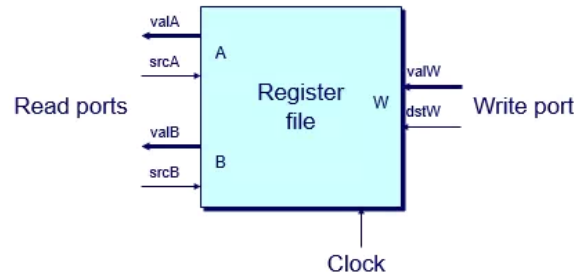
- 프로그램 레지스터의 값들을 저장
 - %rax, %rsp,
- 레지스 터 구분자가 주소 역할
 - ID 15 (0xF)는 어떤 읽기 또는 쓰기도 수행하지 않음
- 여러개의 포트
 - 한 (클럭) 사이클에 여러 개의 워드의 읽기, 쓰기가 가능
 - 각 포트는 분리된 주소와 데이터 입력/출력을 가짐



랜덤 액세스 메모리

□ 프로세서에서 프로그램 데이터를 저장

□ 한개의 주소 입력, 쓰기 데이터 제어신호, 읽기 데이터 출력

 

하드웨어 제어 언어 (Hardware Control Language, HCL)

- 아주 간단한 하드웨어 기술 언어
- 제한된 하드웨어 동작 기술

Data Types

- bool: Boolean
 - a, b, c, ...
- int: words
 - A, B, C, ...
 - Does not specify word size---bytes, 64-bit words, ...

Statements

- bool a = bool-expr ;
- int A = int-expr ;

HCL 연산

Boolean Expressions

- Logic Operations
 - a && b, a || b, !a
- Word Comparisons
 - A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B
- Set Membership
 - A in { B, C, D }
 - » Same as A == B || A == C || A == D

Word Expressions

- Case expressions
 - [a : A; b : B; c : C]
 - Evaluate test expressions a, b, c, ... in sequence
 - Return word expression A, B, C, ... for first successful test

요 약

요 약

□ 조합 논리회로

- **부울 함수**를 계산
- 입력에 따라 출력 응답

□ 메모리 장치

- **상태**를 저장하며 **순차 논리회로**를 구성
 - **클럭**이 상승할 때 새로운 값이 저장
- **레지스터**
 - 단일 워드를 저장
 - 클럭이 상승할 때 저장
- **레지스터 파일**
 - 여러 개의 워드를 저장
 - 여러 개의 읽기 또는 쓰기 포트
- **랜덤 액세스 메모리**
 - 한개의 주소 입력, 쓰기 데이터 제어신호 , 읽기 데이터 출력